

# **CA Final Project Report**

## Group 10 B09901080 吳宣逸 B09901084 陳威侑

# Block Diagram (改編自投影片)

 

 我們跟投影片的 block diagram 的差異是不使用 ALU,將除了 mul 之外的運算都直接放在 CHIP 進行,而不另外寫 submodule。



### **Instruction Implementation**

- auipc: 從 instruction 裡取出 immediate 需要的 20 bits,後面補 0 形成 immediate。將 PC 的 next state 設為 PC 與 immediate 的相加(signed addition), 並將結果存入 rd
- jal: 從 instruction 裡取出 immediate 需要的 bits,經過 shift left 1 bit 和 sign extension 後形成 immediate。把目前 PC 加 4(下一個 instruction 的 address)存入 rd,將 PC 的 next state 設為 PC 與 immediate 的相加(signed addition)。
- jalr: 從 instruction 裡取出 immediate 需要的 bits
- add: 將 PC 的 next state 設為 PC 加 4,把 rs1 與 rs2 裡存的 value 經過 signed addition 後存入 rd。
- **sub**: 將 PC 的 next state 設為 PC 加 4,把 rs1 與 rs2 裡存的 value 經過 signed subtraction 後存入 rd。
- and: 將 PC 的 next state 設為 PC 加 4,把 rs1 與 rs2 裡存的 value 經過 bitwise and 後存入 rd。
- **xor**: 將 PC 的 next state 設為 PC 加 4,把 rs1 與 rs2 裡存的 value 經過 bitwise exclusive or 後存入 rd。-
- addi: 從 instruction 裡取出 immediate 需要的 bits,經過 sign extension 後形成 immediate,把 rs1 的 value 與 immediate 做 signed addition 後存入 rd,將 PC 的 next state 設為 PC 加 4。
- slli: 從 instruction 裡取出需要的 bits 得出 immediate,把 rs1 的 value,把 rs1 的 value shift left immediate,並存到 rd。將 PC 的 next state 設為 PC 加 4。
- **slti**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 後得出 immediate。如果 rs1 的 value 小於 immediate 則將 1 存到 rd,如果不是則將 0 存到 rd。將PC 的 next state 設為 PC 加 4。
- **srai**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 得出 immediate,將 rs1 的 value 經過 arithmetic right shift immediate 後存到 rd。將 PC 的 next state 設為 PC 加 4。

- **Iw**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 得出 immediate。將 rs1 裡的 value 和 immediate 做 signed addition 後得出要 load 的 address。若是 data memory stall,則 PC 維持不變,若是 data memory 沒有在 stall(已經拿到 value),則將 PC 的 next state 設為 PC 加 4。
- **sw**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 得出 immediate。將 rs1 裡的 value 和 immediate 做 signed addition 後得出要 store 的 address。把 rs2 裡的 value 存到這個 address。若是 data memory stall,則 PC 維持不變,若 是 data memory 沒有在 stall(已經存入 value),則將 PC 的 next state 設為 PC 加 4。
- mul: 利用 HW2 的架構做出一個 submodule(MULDIV\_unit),把訊號 (muldiv\_valid)設成 1 一個 cycle 並傳進 MULDIV\_unit 通知 submodule 開始進行 運算,並等待 submodule 完成運算。Submodule 完成運算後會傳出訊號 (muldiv\_done)告知完成。若是 muldiv\_done 則把 PC 的 next state 設為 PC 加 4、算出的結果存進 rd。若沒有則維持 PC 不變。
- **beq**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 得出 immediate,若是 rs1 的 value 與 rs2 的 value 相同,則跳轉到 PC+immediate shift left 1 bit(signed addition)。若不是則跳轉到 PC+4。
- **bge**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 得出 immediate,若是 rs1 的 value 大於等於 rs2 的 value,則跳轉到 PC+immediate shift left 1 bit(signed addition)。若不是則跳轉到 PC+4。
- **blt**: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 得出 immediate,若是rs1 的 value 小於 rs2 的 value,則跳轉到 PC+immediate shift left 1 bit(signed addition)。若不是則跳轉到 PC+4。
- bne: 從 instruction 裡取出需要的 bits 經過 sign extension 得出 immediate,若是 rs1 的 value 不等於 rs2 的 value,則跳轉到 PC+immediate shift left 1 bit(signed addition)。若不是則跳轉到 PC+4。
- ecall: 將 o finish 設為 1,通知 cache 進入 S CLEAN。

## Handling Multi-Cycle Instructions

利用 HW2 的架構做出一個 submodule(MULDIV\_unit),此 submodule 負責 multicycle 的 operation,當需要它進行運算時把訊號(muldiv\_valid)設成 1 一個 cycle 並傳進 MULDIV\_unit 通知 submodule 開始運算,並等待 submodule 完成運算。submodule 完成運算後會傳出訊號(muldiv\_done)告知上層完成。若是 muldiv\_done 則把 PC 的 next state 設為 PC 加 4、算出的結果存進 rd。若沒有則維持 PC 不變。因此在 MULDIV\_unit 尚未完成運算時 CHIP 會等它。

### Observation

因為沒有做 pipeline CPU,也無法調整一個 cycle 的時間,所以提升 time performance 的關鍵是減少 multi-cycle instruction(sw、lw、mul)所需要的 cycle。mul 因為無法使 MULDIV\_unit 變得更快,所以加速的重點擺在 sw、lw 上,利用 cache 的 locality 提升 time performance。

### Cache Architecture

我們實做的是 write-back direct-mapped cache with write allocation。每個 block 大小是 128 bits 包含 4 個 32-bit entry,整個 cache 共有 16 個 blocks,對應的 address 如下:

31:8	7:4	3:2	1:0
tag	index	block	byte
		offset	offset

關於 address 的處理,由於 DMEM 有最小 address 的限制:i\_offset,而且 cache 一次會取 4 個 word 放進 cache 的 block (128 bits),為了方便 parse address,會希望這 4 個 word 的 address 是


0x????_??? <b>0</b> 0x????_??? <b>4</b> 0x????_??? <b>8</b> 0X????
--

,並且包含要使用的 word,如此一來可能造成 cache 想要取到的 4 個 word 中有 DMEM 中不存在的 address。例如 i\_offset=0x2013\_1224,若是 address 是 0x2013\_1228 且使用原本的 address 對應 index,則該 block 會包含不存在的 address:0x2013\_1220,造成結果錯誤或浪費 cache 的空間。因此我們額外定義 cache 使用的 address 為 real address:
 
#### $real\ address = address - i\_offset$

由於 real\_address 與 DMEM 中實際標記位置的 index 互相對應,意味著 cache 使用的 address (real\_address)從 0x0000\_0000 開始編號,完美避免以上提到的問題。

我們使用一個具有 IDLE state 的 FSM 實作這個 cache,與講義中的 FSM 非常類似 (Ch5 p.96),有 write back (S\_WB)與 allocation (S\_ALLO)兩種處理 miss 的狀況,S\_READ、S\_WRITE 則是對應於講義中的"compare tag"。不同的是,我們增加 S\_CLEAN 的 state,在 procedure 結束時將 cache 與 DMEM 同步,具體 FSM 如下:



簡單來說,此 FSM 須要處理的情形大概有以下三大類:

- Write (S\_WRITE):將對應 block 的 dirty bit 設為 1
  - Hit:直接寫入 cache
  - Miss:若 block 是 dirty 則先寫回 DMEM (S\_WB),否則直接從 DMEM 將 data 載入到 cache 並同時寫入目標 entry (S\_ALLO)
- Read (S\_READ)
  - Hit:直接讀取 cache
  - Miss:若 block 是 dirty 則先寫回 DMEM 並將 dirty bit 設為 0 (S\_WB),否則直接從 DMEM 將 data 載入到 cache 並同時讀取 (S\_ALLO)
- Clean (S CLEAN) :

cache 收到 i\_proc\_finis 的信號時 (對應 ecall),會進入此 state 逐一將所有 dirty block 寫回 DMEM (S\_WB)並將 dirty bit 還原成 0,直到所有 dirty bit=0 (clean)。

藉由 write back with write allocation 的機制,read 和 write 使用 DMEM 的時間都有

機會減短,儘管 write 多了將 memory 的 data 載入 cache 的步驟而多了一次 memory accessing,但因為一個 block 有 4 個 word 並且其中不乏頻繁操作 stack。在呼叫的 address 非常連續的情形下,儘管考慮以上狀況以及額外的 state transition 占用的 clock cycle,write back with write allocation 的機制仍足以有效減少 clock cycle。由以下的數據可看出在 testbench I3 甚至有 2.49 的 speedup。

Time performance improvement with cache

Instruction set	Without Cache	With Cache	Speedup
10	78	67	1.16
I1	463	382	1.21
12	459	438	1.05
13	1359	545	2.49

# **Register Tables**

1. Cache: 總共 2761 個 registers

Register Name	Туре	Width	Bus	MB	AR	AS	SR	SS	ST
entry reg	Flip-flop	2048	Υ	N N	Y	N	N N	l N	N
dirty reg	Flip-flop	16	Υ	N	İΥ	N	į N	N	j n j
v reg	Flip-flop	16	Υ	N	İΥ	N	į N	N	j n j
state reg	Flip-flop	j 3	Υ	N	İΥ	N	N	N	j N j
mode reg	Flip-flop	j 1	N	N	İΥ	N	N	N	j N j
mode reg	Flip-flop	j 1	N	N	N	İΥ	N	N	N I
addr_reg	Flip-flop	32	Υ	N	N	N	N	N	N I
rdata_reg	Flip-flop	32	Υ	N	Y	N	N	N	N I
wdata_reg	Flip-flop	32	Υ	N	Y	N	N	N	N I
mem_wdata_reg	Flip-flop	128	Υ	N	Y	N	N	N	N I
mem_addr_reg	Flip-flop	32	Y	N	N	N	N	N	N I
real_addr_reg	Flip-flop	32	Y	N	Y	N	N	N	N I
stall_reg	Flip-flop	1	N	N	Y	N	N	N	N I
finish_reg	Flip-flop	1	N	N	Y	N	N	N	N I
cen_reg	Flip-flop	1	N	N	Y	N	N	N	N I
wen_reg	Flip-flop	1	N	N	Y	N	N	N	N I
tag_reg	Flip-flop	384	Υ	N	İΥ	N	N	į N	N I

### 2. CHIP

=========================   Register Name	Type	Width	Bus	MB	AR	AS	SR	SS	ST	
DMEM cen reg	Flip-flop	1	N	N	Y	N	N	N	N	١
DMEM_wen_reg	Flip-flop	1	į N	N	İΥ	įΝ	įΝ	įΝ	N	j
PC_reg	Flip-flop	31	įΥ	N	İΥ	įΝ	įΝ	įΝ	N	j
PC_reg	Flip-flop	1	N	N	N	ÍΥ	N	N	N	ij
rdatad_reg	Flip-flop	32	Y	N	İΥ	N	N	N	N	ij
DMEM_addr_reg	Flip-flop	32	Y	N	İΥ	N	N	N	N	ij
DMEM_wdata_reg	Flip-flop	32	Y	N	İΥ	N	N	N	N	ij
finish_reg	Flip-flop	1	N	N	Y	N	N	N	N	ij
muldiv_ready_reg	Flip-flop	1	į N	N	Y	N	įΝ	į N	N	٦į
DMEM_ready_reg	Flip-flop	1	į N	N	N	Y	įΝ	įΝ	N	

#### 3. Reg\_file

Register Name	١	Туре	Ī	Width	I	Bus	I	МВ	I	AR	I	AS	I	SR	I	SS	I	ST	Ī
mem_reg   mem_reg		Flip-flop Flip-flop				Y Y		N N				N Y		N N	l	N N	Ī	N N	]

#### 4. MULDIV\_unit

Register Name	I	Туре	I	Width	I	Bus	Ī	МВ	I	AR	I	AS	I	SR	I	SS	I	ST	Ī
cnt_nxt_reg	I	Flip-flop	Ī	5	I	Υ	I	N	I	N	Ī	N	I	N	Ī	N	I	N	Ī

Register Name	Туре	Width	ı	==== Bus	MB	I	AR	A	== S	SI	≀	SS		ST	Ī
o_data_cur_reg o_done_cur_reg state_reg operand_a_reg cnt_reg	Flip-flop   Flip-flop   Flip-flop   Flip-flop   Flip-flop   Flip-flop	64   1   2   32   32   5		Y N Y Y Y	N   N   N   N   N	  -  -  -  -	Y Y Y Y Y	N   N   N   N   N		N   N   N   N   N	       	N N N N N		N N N N N	       

## **Work Distribution**

- B09901080 吳宣逸:
  - 1. Cache implementation
  - 2. MULDIV\_unit bug fix
  - 3. Report (cache architecture)
- B09901084 陳威侑:
  - 1. CHIP implementation
  - 2. MULDIV\_unit implementation
  - 3. Report (block diagram \( \) instructions implementation \( \) handling multi-cycle instructions \( \) observation)